

ECEN 405
Lab 5: Power converters
(Part 4 - Buck-Boost Converter) Submission


Daniel Eisen : 300447549
August 27, 2021

1 Design

$V_d = 10V, R_L = 500\Omega, L = 4mH, C = 100\mu F, D = 0.6, D_{max} = 0.67$


Switching Frequency
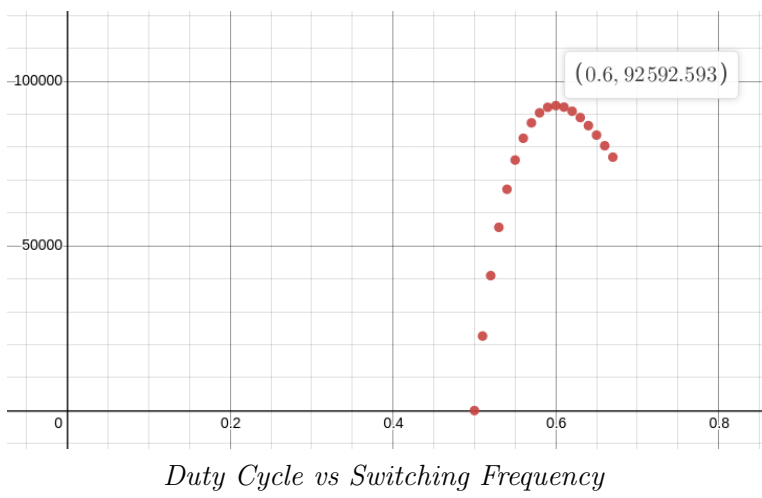
$$V_o = \frac{D}{1-D} V_d = 15V$$
$$I_o = \frac{V_o}{R_L} = 0.03A$$
$$I_{ripple} = 0.2 I_o \frac{V_o}{V_d} = 0.009A$$
$$I_{omax} = I_o + 0.5 I_{ripple} = 0.0345A$$
$$f_{sw} = \frac{V_d (V_o - V_d)}{L I_{ripple} V_o} = 92592.5925926Hz$$



Note that a 60% duty cycle requires the highest switching frequency.

Schematic

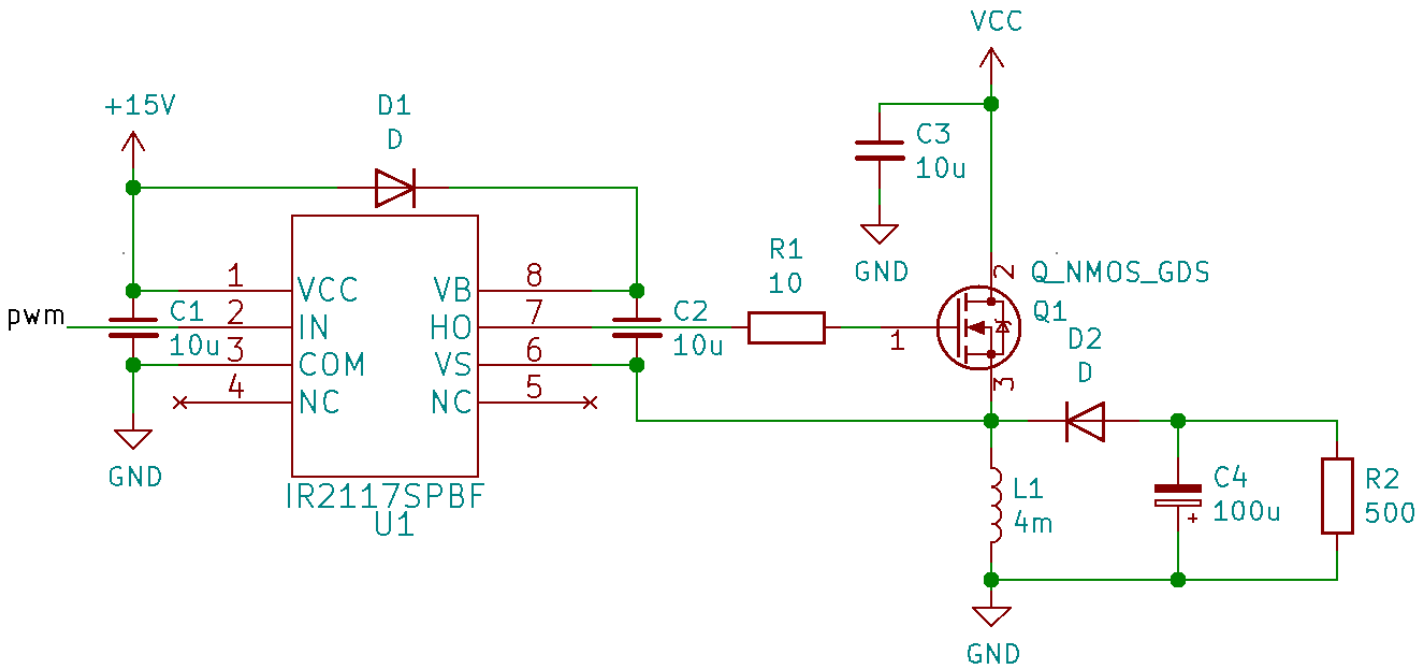


Output Voltage Ripple

$$V_{ripple} = \frac{I_{omax} D_{max}}{f_{sw} C} = 0.00425V$$

2 Output

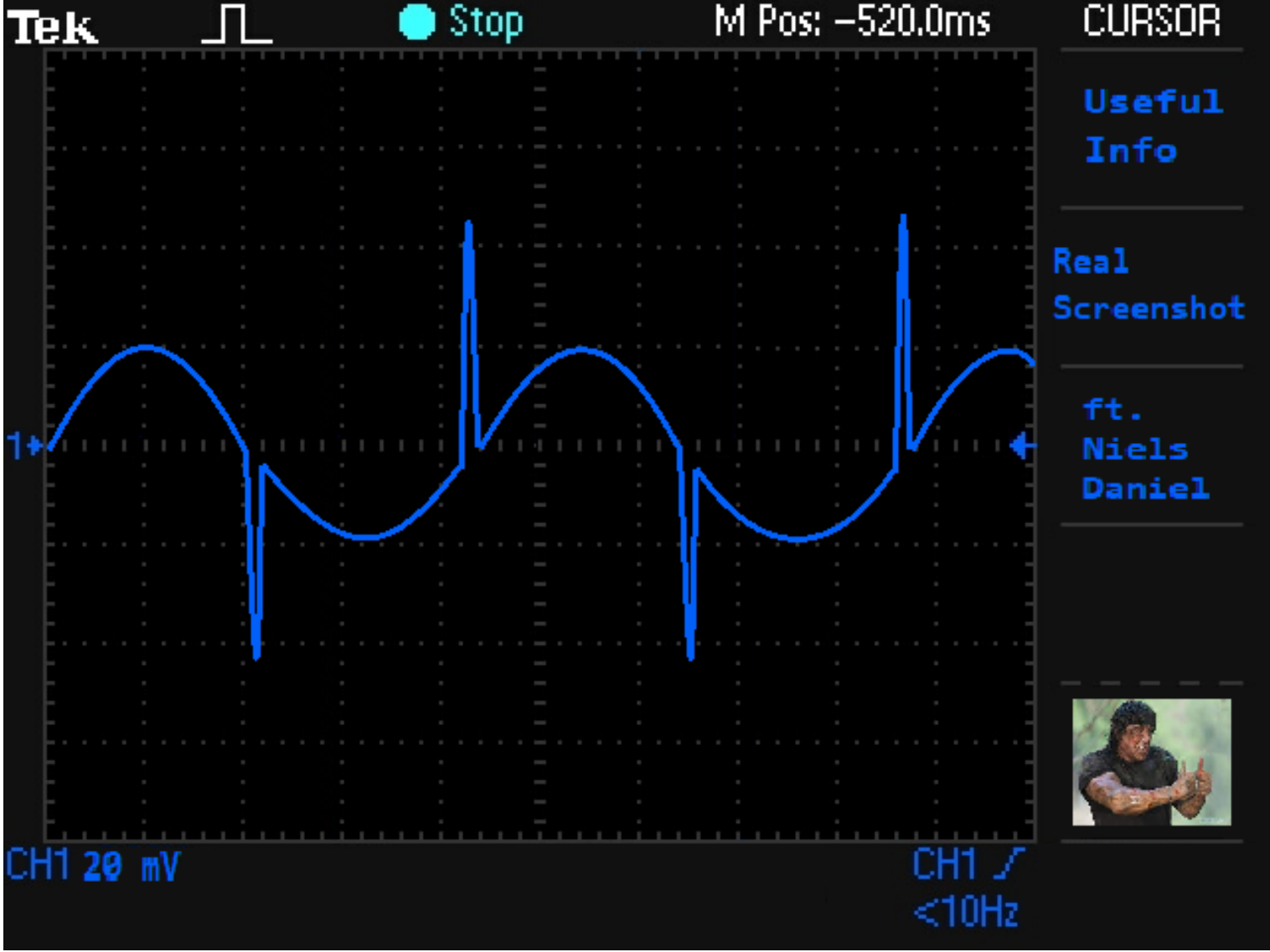The USB drive with the "real" screenshots are still in the lab plugged into the computer with a half written report on it. So here is what it remember the signal looking like in paint.



From memory we had a ripple voltage or around 40mV to 80mV.

3 Efficiency

